

Lab 3 Report

Anupam Rawat

22B3982

WEL - 2 || FR - 2 / T - 2

Fibonacci Detector

Lab Notebook:

Fibonacci Detector

The following numbers are fibonacci nos. :

0 \rightarrow 00000 ; 1 \rightarrow 00001 ; 1 \rightarrow 00001 ;
 2 \rightarrow 00010 ; 3 \rightarrow 00011 ; 5 \rightarrow 00101 ;
 8 \rightarrow 01000 ; 13 \rightarrow 01101 ; 21 \rightarrow 10101 ;

$X_4 X_3 X_2$								
$X_1 X_0$	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	0	0	1	0	0	0	0
01	1	1	1	0	0	0	1	0
11	1	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	0	0	0	0

input $\rightarrow X_4 X_3 X_2 X_1 X_0$

$$\rightarrow \bar{X}_4 \cdot \bar{X}_3 \cdot \bar{X}_2 + \bar{X}_4 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0 + \bar{X}_4 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_0 + X_4 \cdot \bar{X}_3 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0$$


$$= \bar{X}_4 \bar{X}_2 (\bar{X}_3 + X_3 \bar{X}_1 \bar{X}_0) + \bar{X}_4 (X_2 \bar{X}_1 X_0 + X_3 \bar{X}_2 X_0 \bar{X}_1) + X_4 \bar{X}_1 X_0 (\bar{X}_3 + X_3 \bar{X}_2)$$

$$F(X_4, X_3, X_2, X_1, X_0) = \bar{X}_4 \cdot \bar{X}_2 \cdot (\bar{X}_3 + X_3 \cdot \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_0) + X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0 (\bar{X}_4 + X_4 \cdot \bar{X}_2)$$


$$= \bar{X}_4 \cdot \bar{X}_2 \cdot \bar{X}_3 + \bar{X}_4 \cdot \bar{X}_2 \cdot X_3 \cdot \bar{X}_1 \cdot \bar{X}_0 + X_2 \bar{X}_1 X_0 \bar{X}_4 + X_4 \bar{X}_3 \cdot X_2 \cdot \bar{X}_1 \cdot X_0$$

Addig
25/8/23

RTL Viewer:

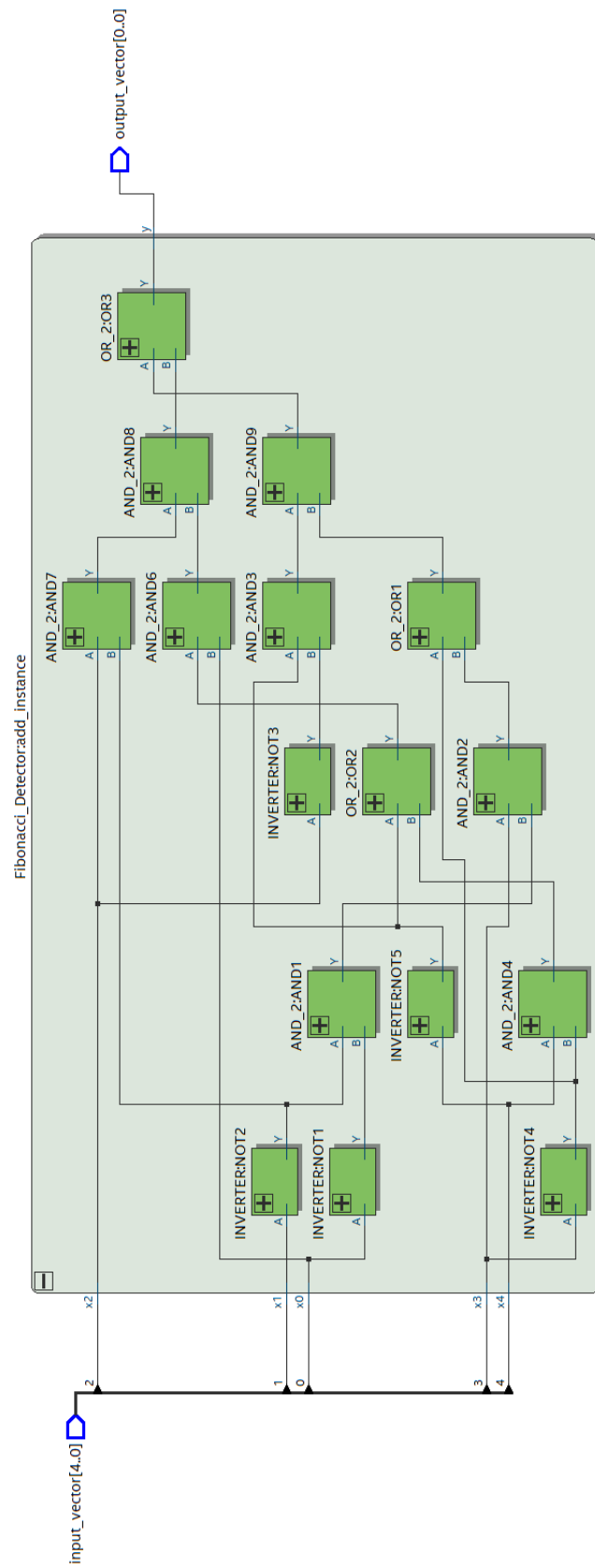

RTL Simulation:

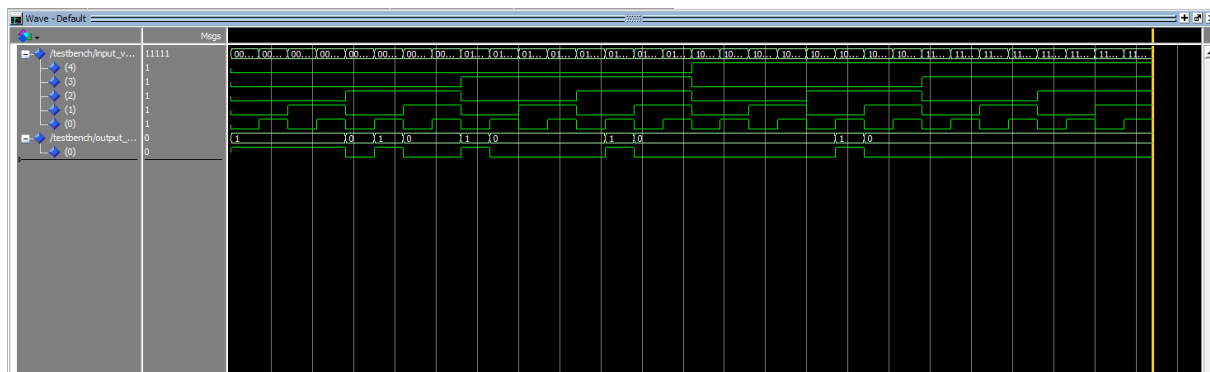

```
Transcript
# run -all
# ** Note: SUCCESS, all tests passed.
#   Time: 448 ns   Iteration: 0   Instance: /testbench

VSIM 2>
```

